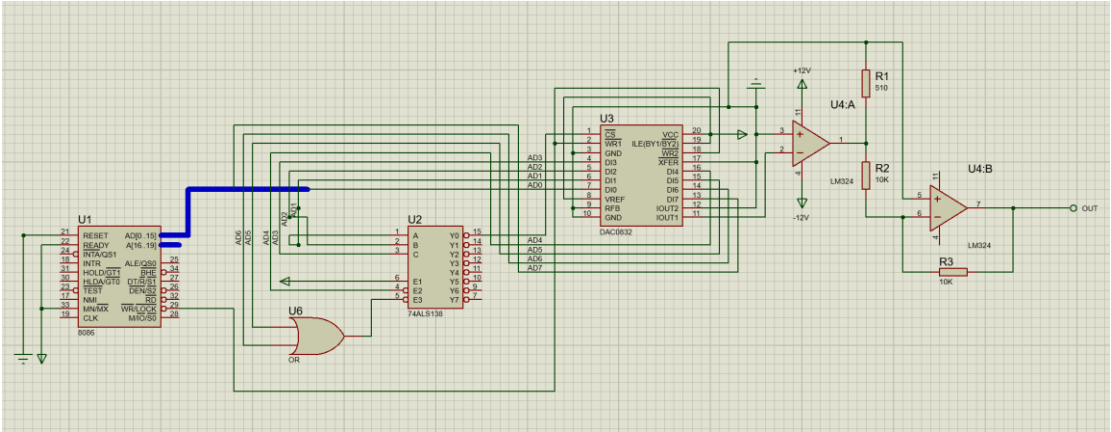



实验六：D/A 转换器的使用

一、电路图



二、实验内容

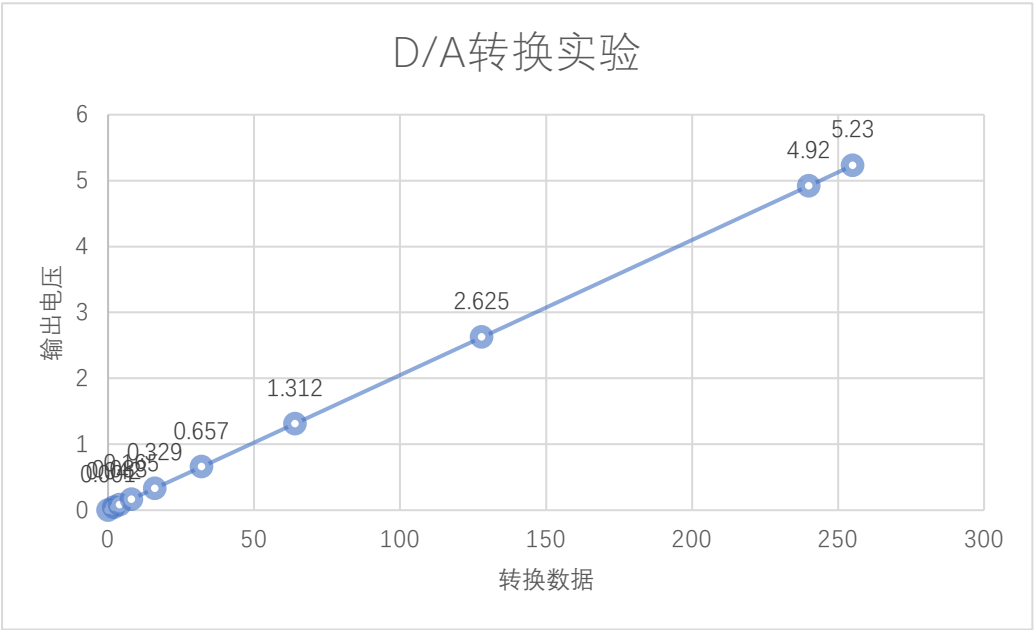- ① 画出实验中的地址译码电路
上图所示
- ② 根据测量结果画出输出电压和转换数据之间的转换关系曲线



三、实验结果

十进制数据		十六进制数据	
转换数据	输出电压	转换数据	输出电压
0	0.001	0x00	0.001
2	0.042	0x02	0.042
4	0.083	0x04	0.083
8	0.165	0x08	0.165
16	0.329	0x10	0.329
32	0.657	0x20	0.657
64	1.312	0x40	1.312
128	2.625	0x80	2.625
240	4.92	0xf0	4.92
255	5.23	0xff	5.23